Лабораторная работа № 2

Эмуляция работы логических схем в среде MS Excel

Цель работы:

Научиться эмулировать работу логических схем в среде MS Excel с использованием встроенных логических функций.

Задание на работу

- **1.** На рабочих листах книги MS Excel разработать схему основных вентилей. Привести таблицу истинности.
- 2. Выполнить схемы для

2.

Ход выполнения работы


Указания. Для эмуляции работы элементарных узлов логической схемы будем использовать встроенные логические функции MS Excel: инверсию - HE(), конъюнкцию И() и дизъюнкция ИЛИ(). Тип результата выполнения функций - логический. Параметры могут быть логического или целого типа. Значения переменных логического типа - истина или ложь. Допустимые значения параметров целого типа - 0 (соответствует значению ложь) или 1 (соответствует значению истина).

Эмуляция инвертора, конъюнктора и дизъюнктора.


1. При эмуляции инвертора на рабочем листе необходимо реализовать следующую схему:

	Α	В	С	D	Е	F
1						
2						
3						
4						
5	Α	0		истина	Α	
6				1		
7						
8						
Q						

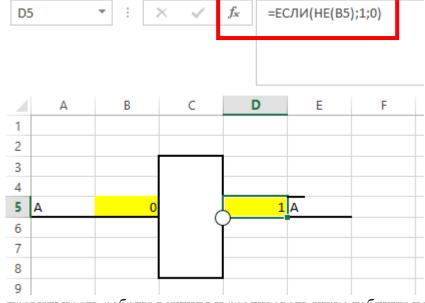- 3. Заливку и контур диапазона выбрать самостоятельно.
- **4.** Предусмотреть ввод целочисленных параметров для инвертора. Для этого в ячейку (в примере В5) внести 0, в ячейку D5 логическую формулу, выполняющую операцию HE() и предусмотреть перевод в целочисленные параметры:



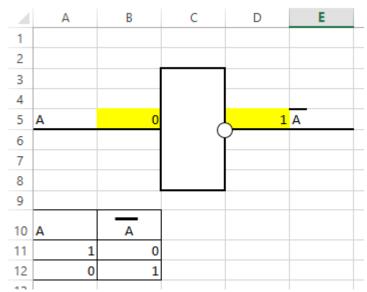6. Проверить правильность работы вентиля и реализовать ниже таблицу истинности, также используя логическую функцию:



7. Переименовать данный лист в «Инвертор».

7.

5.

- 9. Аналогично создать схемы для конъюнктора и дизъюнктора на отдельных листах.
- 10. Реализовать более сложные элементы. Привести таблицы истинности

Логические элементы	Формула функции	Логическая схема функции	
Элемент « <i>ИЛИ-НЕ»</i> — «стрелка Пирса» (инверсия дизъюнкции)	$f(x,y) = \overline{x \vee y} = x \downarrow y$	x1	
Элемент « <i>И-НЕ»</i> — «элемент Шеффера» (инверсии конь- юнкции)	$f(x,y) = \overline{x \cdot y} = x \mid y$	x & x - y	

11. Выполнить следующие 4 схемы с проверкой работы по таблицам истинности, которые привести ниже схем:

Логическая схема

